

# 컴퓨터 공학 기초 실험 2

---

## Assignment 7. Shifter & Counter

## 1. Shifter

이번 실습에서는 flip-flop 과 combinational logic 을 이용하여 sequential logic 인 shifter 와 counter 를 설계하여 보도록 한다.

### ➤ Description

- ✓ Shifter 는 register 에 저장되어 있는 정보를 단방향이나 양방향으로 이동시킬 수 있는 하드웨어이다.
- ✓ 설계할 shifter 는 8-bit loadable shifter 이고, 다음과 같은 control signal 을 입력으로 받는다.

Signal	Description
<b>reset_n</b>	Active low 에 동작하는 reset signal 로 register 값을 0 으로 초기화 (Asynchronous reset)
<b>op</b>	Shift 를 시키기 위한 명령어로써 다음의 명령어를 가진다. - NOP : No operation(현재 register 의 값을 그대로 출력) - Load : 입력된 data 를 출력 - LSL : Logical shift left 를 수행 - LSR : Logical shift right 를 수행 - ASR : Arithmetic shift right 를 수행 (ASL 은 LSL 과 동작이 같기 때문에 구현하지 않는다.)
<b>shamt</b>	Shift amount 로 2 bit 값을 가진다.

Table 1 - Control signal of shifter

### ➤ Structural specification

 


Figure 1 - Example of sequential logic

- ✓ 위의 그림은 일반적인 순차회로의 그림을 나타낸다. 위의 그림에서 확인할 수 있듯이 순차회로는 게이트뿐만 아니라 플립플롭까지 포함하고 있어 회로에 저장능력이 있는

회로를 뜻한다. 즉, 순차회로의 출력은 현재의 입력 값과 현재 플립플롭에 저장되어 있는 값에 의해 결정된다.

- ✓ 실습에서 구현할 shifter 는 위의 그림과 마찬가지로 입력 값과 현재의 register 의 값에 의하여 동작하는 combinational circuit 과 이를 저장하고 있는 register 로 구현한다.

➤ Design specification

- ✓ Module configuration

구분	이름	설명
<b>Top module</b>	shifter8	8-bit loadable shifter 의 top module
<b>Sub module</b>	LSL8	8-bit logical shift left module(top module 에서 instance)
<b>Sub module</b>	LSR8	8-bit logical shift right module(top module 에서 instance)
<b>Sub module</b>	ASR8	8-bit arithmetic shift right module(top module 에서 instance)
<b>Sub module</b>	mx4	1-bit 4-to-1 multiplexer(_LSL8, _LSR8, _ASR8 에서 각각 instance)

Table 2 – Module configuration of shifter

- ✓ I/O configuration

Module 이름	구분	이름	비트 수	설명
<b>shifter8</b>	input	clk	1-bit	Clock
		reset_n	1-bit	Active low 에 동작하는 reset 신호로 값이 인가되면 register 의 값을 0 으로 초기화 (Asynchronous reset)
		op	3-bit	Operation 으로 NOP, LOAD, LSL, LSR, ASR 중 하나를 선택
		shamt	2-bit	Shift amount 로, 2-bit 이기 때문에 0~3 까지 shift 를 수행할 수 있음
		d_in	8-bit	op 에서 LOAD 가 인가되었을 때, d_in 을 통하여 들어온 값을 register 에 저장하기 위한 입력
	output	d_out	8-bit	Register 의 값을 출력
<b>LSL8</b>	input	d_in	8-bit	Data in
<b>LSR8</b>		shamt	2-bit	Shift amount
<b>ASR8</b>	output	d_out	8-bit	Data out
<b>mx4</b>	input	d0	1-bit	Multiplexer 의 1 번째 data 입력
		d1	1-bit	Multiplexer 의 2 번째 data 입력
		d2	1-bit	Multiplexer 의 3 번째 data 입력
		d3	1-bit	Multiplexer 의 4 번째 data 입력
		s	2-bit	Multiplexer 의 선택 신호
	output	y	1-bit	Multiplexer 의 결과

Table 3 - I/O configuration of shifter

## 2. Counter

### ➤ Description

- ✓ Counter 는 펄스신호에 따라 어떤 정해진 순서대로 상태의 변이가 진행되는 레지스터를 counter 라 한다. Counter 는 어떤 사건이 발생할 때마다 펄스신호를 만들어 그 사건의 발생횟수를 세는 등에 사용된다.
- ✓ 설계할 counter 는 8-bit loadable up/down counter 이고, 다음과 같은 control signal 을 입력으로 받는다.

Signal	Description
<b>reset_n</b>	Active low 에 동작하는 reset signal 로 register 값을 0 으로 초기화 (Asynchronous reset)
<b>load</b>	입력된 data 를 register 값으로 load
<b>inc</b>	Counter 의 증가, 감소를 제어하는 신호로, 1 일 경우에는 가산, 0 일 경우에는 감산을 수행

Table 2 - Control signal of counter

- Control signal 간의 우선 순위는 reset\_n, load, inc 이다.

### ➤ Structural specification

 


Figure 2 – Mealy FSM

- ✓ 위의 그림은 Mealy FSM 모델을 나타낸다. FSM 모델은 시스템의 동작을 상태(state)와 상태간의 천이(transition)로 표현한다. FSM 은 동작방식에 따라 Moore machine 과 Mealy machine 으로 구분된다. Moore machine 은 출력이 단지 현재 상태에 의해서 결정되는 회로이며, Mealy machine 은 현재 상태와 입력에 의해 출력이 결정되는 회로이다.
- ✓ 해당 실습에서 구현할 counter 는 위의 그림처럼 Mealy FSM 에 기반한 counter 를 설계하여 보도록 한다.

➤ Design specification

✓ Module configuration

구분	이름	설명
<b>Top module</b>	cntr8	8-bit loadable up/down counter 의 top module
<b>Sub module</b>	cla8	8-bit carry look-ahead adder – top module 에서 두 개를 instance 하여 inc 가 0 일 때와 1 일 때의 결과 값을 계산(top module 에서 instance)

Table 5 – Module configuration of counter

i. I/O configuration

Module 이름	구분	이름	비트 수	설명
<b>cntr8</b>	input	clk	1-bit	Clock
		reset_n	1-bit	Active low 에 동작하는 reset 신호로 값이 인가되면 count 값을 0 으로 초기화 (Asynchronous reset)
		load	1-bit	입력으로 들어와 있는 data 를 count 값에 할당
		inc	1-bit	Count 값을 1 일 경우엔 증가시키고, 0 일 경우엔 감소시키는 control signal
		d_in	8-bit	Load 가 인가되었을 때, 해당 값을 할당하기 위한 data 입력
	output	d_out	8-bit	Count 된 결과 값을 출력
		o_state	3-bit	현재 state 의 값을 출력(검증용)
<b>cla8</b>	input	a	8-bit	CLA 의 입력 A
		b	8-bit	CLA 의 입력 B
		ci	1-bit	CLA 의 입력 carry in
	output	s	8-bit	CLA 의 출력 S
		co	1-bit	CLA 의 출력 carry out(연결하지 않는다)

Table 6 – I/O configuration of counter

### 3. Verilog 구현

#### ➤ Shifter

##### ✓ 1-bit 4-to-1 multiplexer

1-bit 2-to-1 multiplexer 를 사용하여 1-bit 4-to-1 multiplexer 를 구현한다.

##### ✓ 8-bit logical shift left

Register 를 shift amount 만큼 왼쪽으로 shift 시킨 후, 빈 공간을 0 으로 채운다.

다음은 8-bit logical shift left 의 symbol 과 1-bit 4-to-1 multiplexer 를 이용하여 implementation 한 그림이다. Module 의 이름은 LSL8 로 한다.

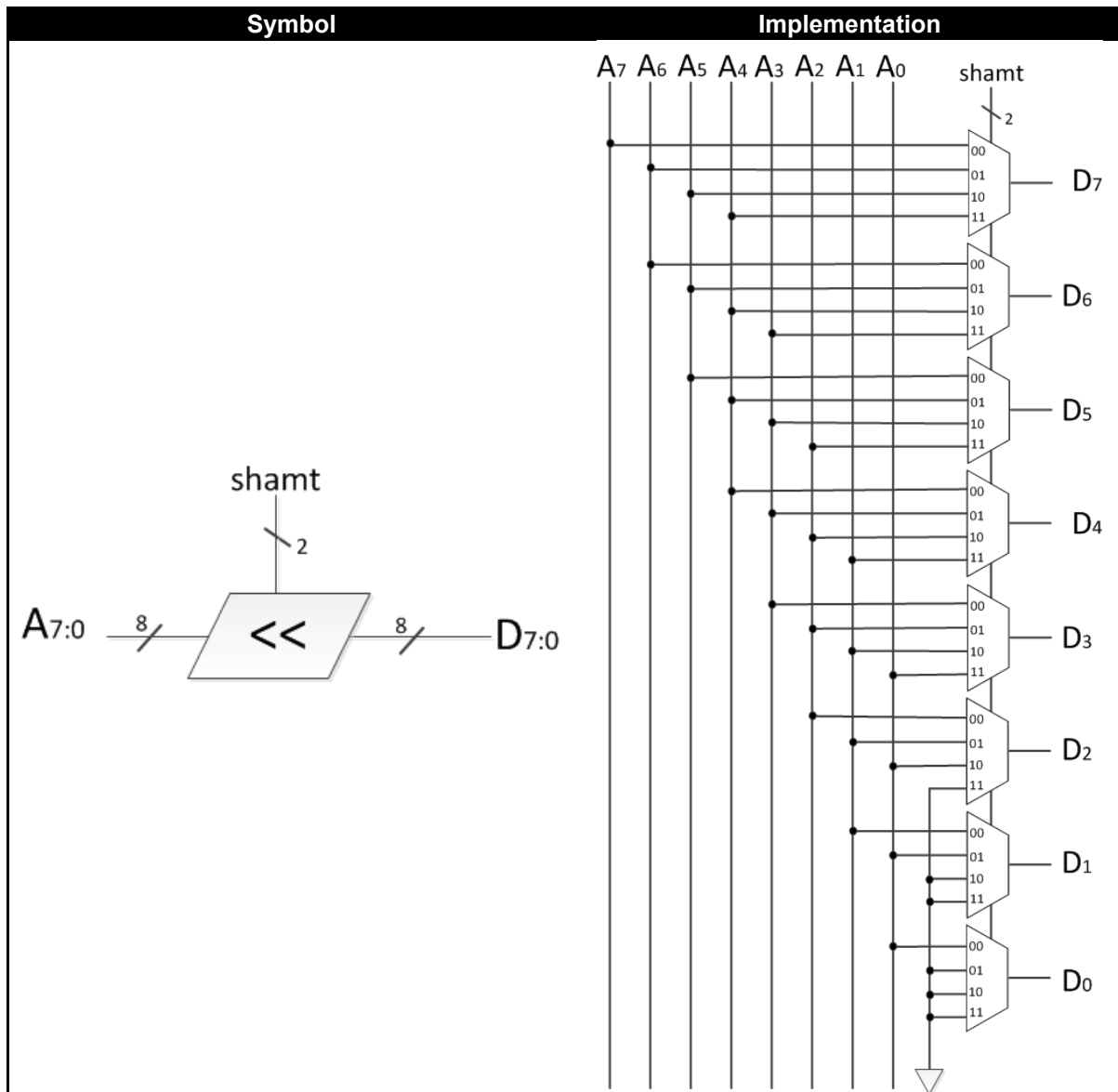


Figure 3 – Symbol & implementation of 8-bit LSL

✓ 8-bit logical shift right

Register 를 shift amount 만큼 오른쪽으로 shift 시킨 후, 빈 공간을 0 으로 채운다.

다음은 8-bit logical shift right 의 symbol 과 1-bit 4-to-1 multiplexer 를 이용하여 implementation 한 그림이다. Module 의 이름은 LSR8 이다.

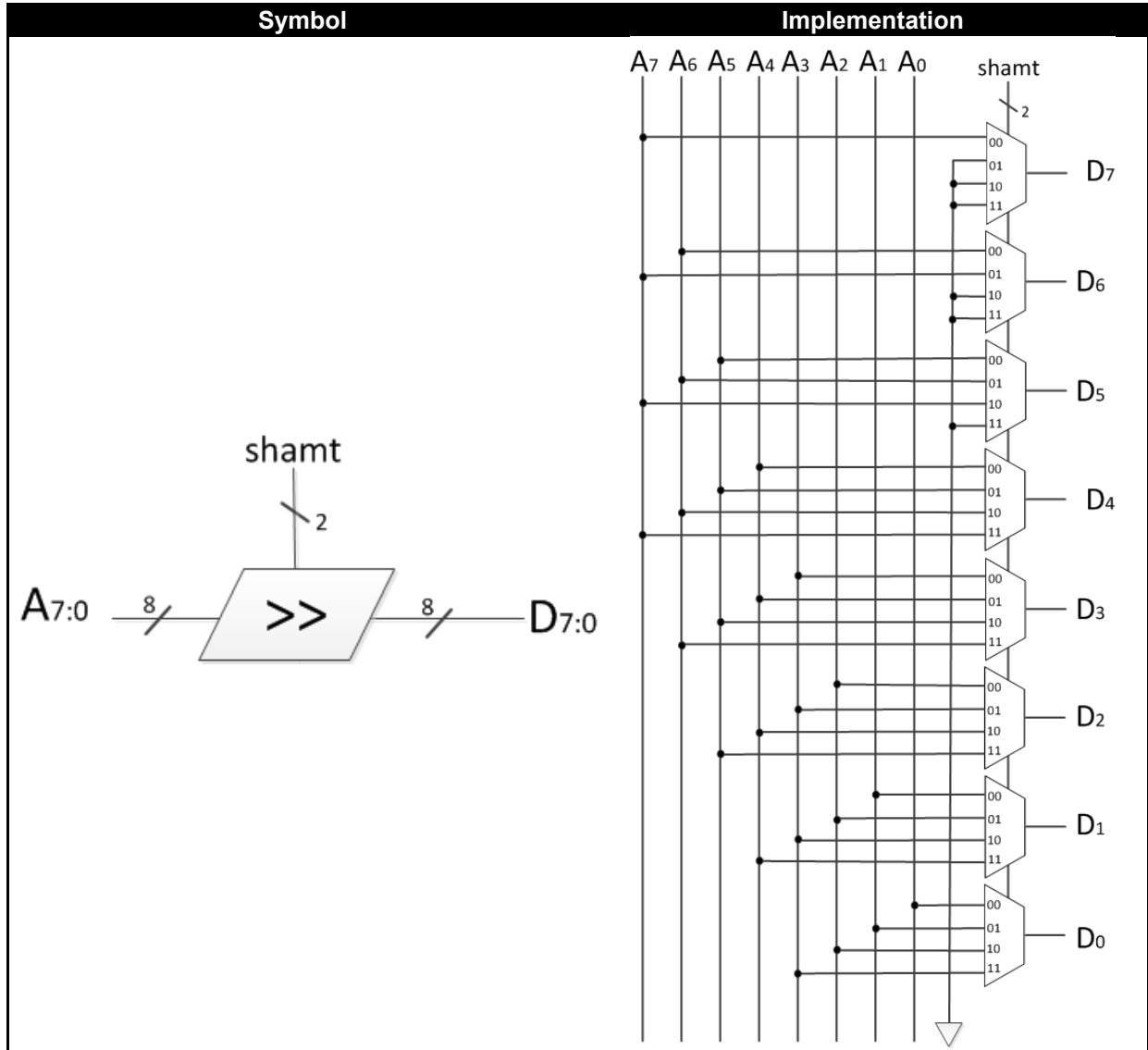


Figure 4 – Symbol & implementation of 8-bit LSR

✓ 8-bit arithmetic shift right

Register 를 shift amount 만큼 오른쪽으로 shift 시킨 후, 빈 공간을 이전의 MSB 로 채운다. 다음은 8-bit arithmetic shift right 의 symbol 과 1-bit 4-to-1 multiplexer 를 이용하여 implementation 한 그림이다. Module 의 이름은 ASR8 로 한다.

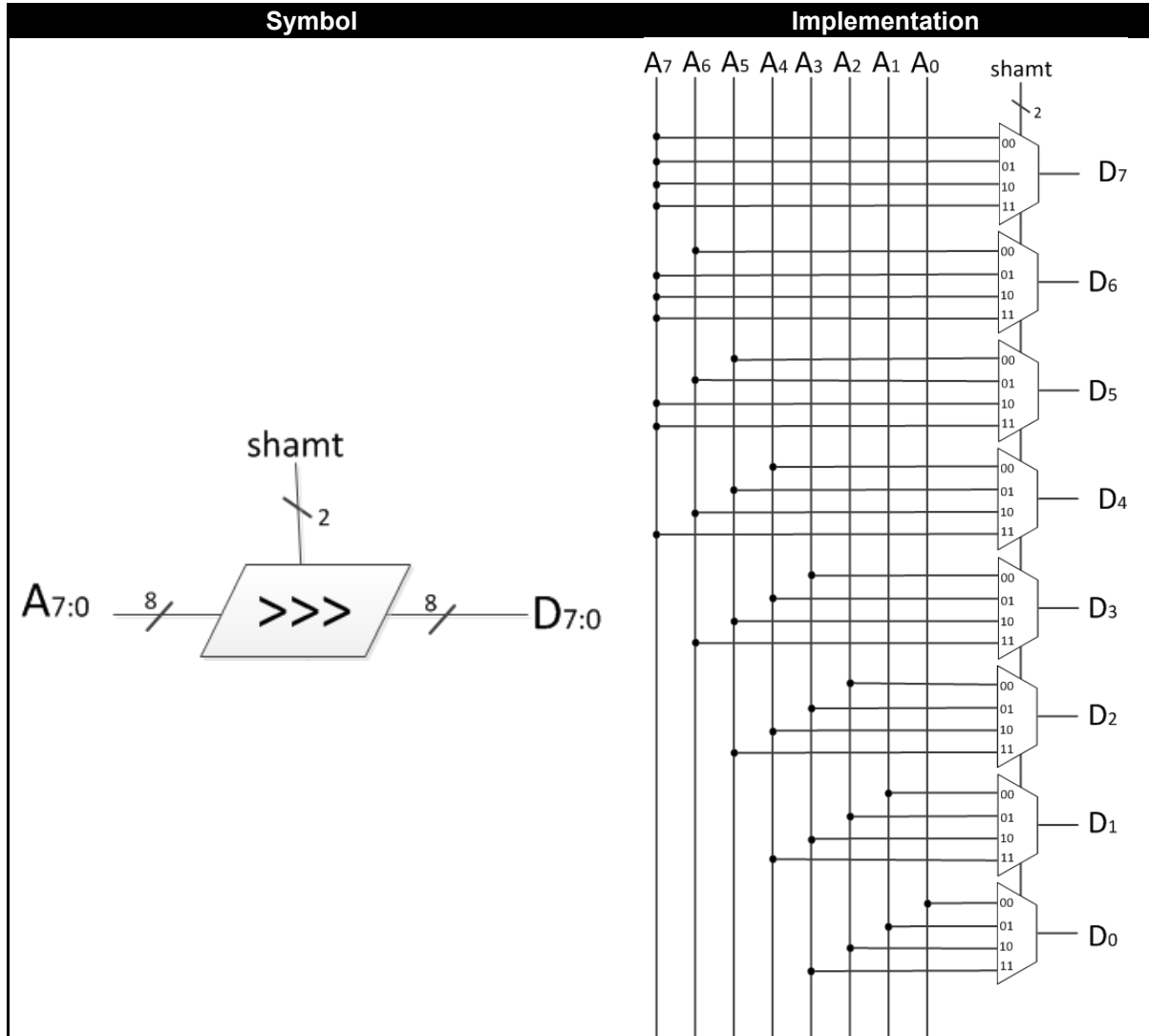


Figure 5 – Symbol & implementation of 8-bit ASR

✓ Top module

Top module(cnr8)의 설계는 sequential logic 설계 단계에 맞추어서 구현하도록 한다. 설계 단계는 다음과 같다.

- Drawing the finite state diagram
  - Define states
  - Define inputs
  - Define outputs
  - Draw the diagram
- Encoding states
- Coding the module header
- Coding state registers(flip-flops) – sequential circuits
- Coding combinational circuits



➤ Counter

✓ 8-bit CLA

이전 실습에서 구현하였던 4-bit CLA 를 instance 하여 8-bit CLA 를 구현한다. 해당 module 은 top module 에서 두 개를 instance 하여 각각 값을 증가시키거나 감소하는 데 사용된다.

✓ Design

Sequential logic 설계 단계에 맞추어서 구현하도록 한다. 구현하는 counter 는 Mealy FSM 방식으로 동작하기 때문에 combinational circuit 을 구현할 때, next state logic 부분과 output logic 부분으로 나누어서 구현하여야 함에 주의한다.

## 4. Report

레포트는 공지사항에 올린 보고서 양식에 맞추어 작성하고, 다음의 사항에 대하여서도 추가적으로 작성한다.

- 원리(배경지식)에 Moore FSM 과 Mealy FSM 의 장단점에 대하여 조사하고 설명한다.
- 원리(배경지식)에 ring counter 에 대하여 조사하고 설명한다.
- 고찰 및 결론에 loadable counter 와 ring counter 의 장단점 및 응용분야가 무엇일지 고민하여 작성하여 본다.
- 고찰 및 결론에 barrel shifter 에 대하여 조사하고, n-bit 의 길이를 가지는 register 를 n-bit 만큼 shift 시키고자 할 때 필요한 multiplexer 의 bandwidth 와 수에 대하여 논의하시오.
- 새로 구현한 submodule 을 포함한 모든 module 을 검증한다.
  - ✓ 검증을 위한 Testbench 입력을 선정한 이유와 waveform 을 설명한다.
- 채점기준

세부사항		점수	최상	상	중	하	최하
소스코드	Source code 가 잘 작성되었는가? (Structural design 으로 작성되었는가?)	10	10	8	5	3	0
	주석을 적절히 달았는가? (반드시 영어로 주석 작성)	20	20	15	10	5	0
설계검증 (보고서)	보고서를 성실히 작성하였는가? (보고서 형식에 맞추어 작성)	30	30	20	10	5	0
	합성결과를 설명하였는가?	10	10	8	5	3	0
	검증을 제대로 수행하였는가? (모든 입력 조합, waveform 설명)	30	30	20	10	5	0
총점		100					

## 5. Submission

---

➤ 제출기한

- 자세한 제출기한은 KLAS 와 일정을 참고

➤ 과제 업로드

- ✓ Source code 와 report 를 같이 ZIP 파일로 압축하여 KLAS(종합정보서비스) 과제 제출에 해당 과제 upload
  - ✓ 업로드 파일명은 (요일#)\_(학번)\_Assignment\_#.zip
    - 요일번호
      - 실습 미수강은 0
      - 월요일 0, 1, 2 교시 1
      - 화요일 0, 1, 2 교시 2
      - 수요일 0, 1, 2 교시 3
    - Ex) 월요일 반 수강, 2019110609, Assignment 1 제출 시  
1\_2019110609\_Assignment\_01.zip 으로 제출
  - ✓ Report 명은 (요일#)\_(학번)\_Assignment\_#.pdf
    - 요일 번호는 위의 업로드 파일명과 동일하게 진행
  - ✓ Ex) 수요일 반 수강, 2019110609, Assignment 1 제출 시  
3\_2019110609\_Assignment\_01.pdf 으로 제출
  - ✓ Report 는 PDF 로 변환해 제출 (미수행시 감점)
- Source code 압축 시 db, incremental\_db, simulation 폴더는 삭제 (미수행시 감점)
- Source code 압축 시 ~.bak 파일 삭제 (미수행시 감점)
- 제출할 프로젝트
- ✓ shifter8, cntr8