

# 컴퓨터 공학 기초 실험2 보고서

실험제목: Latch & flip-flop design with/without  
reset/set

실험일자: 2022년 10월 12일 (수)

제출일자: 2022년 10월 18일 (화)

학 과: 컴퓨터정보공학부

담당교수: 공진홍 교수님

실습분반: 수요일 0, 1, 2

학 번: 2019202021

성 명: 정 성 엽

## 1. 제목 및 목적

### A. 제목


Latch & flip-flop design with/without reset/set

### B. 목적

이전의 입력값을 유지/저장할 수 있는 Latch와 flipflop의 원리를 이해하고 설계한다. D-flipflop을 직접 설계하고 이와 더불어 reset과 set의 기능을 구현한다. synchronous와 Asynchronous set/resettable의 차이를 알아보고, 직접 설계한 D-flipflop을 이용하여 N-bit register을 구현해본다.

## 2. 원리(배경지식)

### A. RS Latch

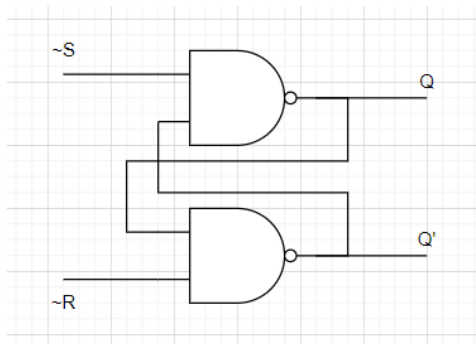


$\sim\text{SET}$	$\sim\text{RESET}$	Q
0	0	X
0	1	1
1	0	0
1	1	Qprev

RS-Latch는 값을 저장할 수 있는 기능이 있으며 nand gate 두개를 사용하여 구현할 수 있다. 또한 nand gate가 아닌 nor gate로도 구현이 가능하다. 이 때 nand gate를 이용하여 SR latch를 구현하면 입력 값이 반대로 된다.

위의 진리표르 보면  $\sim\text{set}$ 과  $\sim\text{reset}$  모두 0인 경우 오류가 발생하지만  $\sim\text{set}$ 이 0이고  $\sim\text{reset}$ 이 1인 경우 Q는 1을 출력하고,  $\sim\text{reset}$ 이 0이고  $\sim\text{set}$ 이 1이면 Q는 0을 출력한다. 이 때 둘 다 1이라면 Q는 이전의 Q값을 그대로 불러온다. 이를 보고 저장되었다고 볼 수 있다.


### B. Nand gate 4개를 이용한 D-Latch

 

D	CLK	Q
0	0	Qprev
0	1	0
1	0	Qprev
1	1	1


앞서 다뤘던 SR Latch에 nand 게이트 두개를 더 연결하여 nand 4개로 구성된

C. enabled D flip flop의 다른 방법으로의 구현

 

### 3. 설계 세부사항


### A. D-Latch

 

이번 실험에서는 위의 원리(배경지식)에서 소개한 nand 게이트 4개만 사용해서 구현하는 D-Latch가 아니라 Inverter도 사용하여 만드는 D-Latch를 소개하고 있고 이를 바탕으로 실험을 구현하였다.

구분	이름	비트 수(bit)
Input	d	1
	clk	1
output	q	1
	q_bar	1
wire	n1,n2,d_inv	1

## B. D-flipflop

 


CLK	Q
↑	D
↓	Qprev

이번 실험에서 제작한 D-Latch 두개와 Inverter 1개를 연결하여 D-flipflop을 제작한다. 이 D-flipflop은 CLK가 rising edge 일 때만 D의 값을 반환하고 아닐 때는 이전의 Q값을 반환한다.

구분	이름	비트 수(bit)
Input	d	1
	clk	1
output	q	1
	q_bar	1
wire	clk_inv, w1	1

## C. Enabled D-flipflop

 


D	EN	CLK	Q
X	0	X	Qprev
X	1	↓ or →	Qprev
0	1	↑	0
1	1	↑	1

기존의 D-flipflop의 2 to 1 mux를 연결하여 en이 1일 때만 D의 값을 D-flipflop으로 넘길 수 있도록 설계된 것이다. 또한 clk가 rising edge 일 때만 D의 값이 Q의 값으로 반환되는 것을 볼 수 있다.

구분	이름	비트 수(bit)
Input	d	1
	clk	1
	en	1
output	q	1
wire	w1	1

## D. Resettable D-flipflop

 


D	reset_n	CLK	Q
x	0	↑	0
x	0	↓ or →	Qprev
0	1	↑	0
1	1	↑	1

reset\_negative의 값에 따라 달라지는 D-flipflop으로 reset\_n의 값이 0일 때 clk가 rising edge이면 무조건 q는 0이고 clk가 rising edge가 아니면 Q의 이전값을 그대로 가져온다.

만약 reset\_n이 1이고 clk가 rising edge이면 D의 값을 Q의 값으로 반환한다.

구분	이름	비트 수(bit)
Input	d	1
	clk	1
	reset_n	1
output	q	1
wire	w1	1
 
#### E. Synchronous set/resettable D-flipflop




D	set_n	reset_n	clk	Q
X	0	1	↑	0
X	1	0	↑	1
0	1	1	↑	0
1	1	1	↑	1
x	1	1	→ or ↓	Qprev
x	0	0	↑	0

set\_n과 reset\_n의 값에 따라 Q의 값이 달라지는 D-flipflop으로 And, or, inv gate를 이용하여 제작할 수 있다. 둘 다 1이고 clk가 rising edge라면 D의 값을 반환하고 clk가 rising edge가 아니라면 Q의 이전값을 가져온다. set\_n이 0이고 reset\_n이 1이면 clk가 rising edge일 때 0을 반환하고, 반대라면 1을 반환한다. 둘 다 0일 때는 rising edge에서 0을 반환한다.

구분	이름	비트 수(bit)
Input	d	1
	clk	1
	reset_n	1
	set_n	1
output	q	1
wire	w1	1

#### F. 32bit register

 


CLK	Q
↑	D
→ or ↓	Qprev


D-flipflop을 32개를 써서 나타낸 것이 32bit register이다 clk가 rising edge일 때 D값을 반환하고 아니면 Q의 이전 값을 가져온다.

구분	이름	비트 수(bit)
Input	d	32
	clk	1
output	q	32
 
## G. Async/Sync Set/resettable D-flipflop



Sync Set/Resettable

 


Async Set/Resettable

구분	이름	설명
Top module	_dff_rs_sync_async	sync Set/Resettable과 async Set/Resettable을 합친 모듈
Sub module	_dff_rs_sync	동기 reset, set D-flipflop
	_dff_rs_async	비동기 reset, set D-flipflop

## 4. 설계 검증 및 실험 결과


### A. 시뮬레이션 결과

#### i. D-Latch

 

D-latch에서는 clk가 1일 때 D의 값을 Q로 반환한다.

#### ii. D-Flipflop

 


D-flipflop에서는 clk가 rising edge일 때 D의 값을 반환한다.

#### iii. Enabled D-Flip-Flop




En이 0일 때는 변화가 없으며 1일 때 clk가 rising edge일 때 d의 값을 반환한다.

#### iv. Resettable D-Flip-Flop

 

reset\_n이 0일 때는 clk에 동기화 되어 0으로 reset 되고 1일 때는 clk가 rising edge일 때 d의 값을 반환한다.
 
#### v. Synchronous Set/Resettable D-Flip-Flop



set\_n이 0 ,reset\_n이 1일 때 clk에 동기화 되어 Q가 1이 되고 둘다 1이면 clk가

- vi. 32bit Register


Wave - Default

Waveform Viewer showing a memory dump of the `/b0_register32/d` and `/b0_register32/q` signals. The dump displays 16 data points, each 32 bits wide, with a time scale of 100 ns. The data values are:

Address	Data (Hex)
00000000	12145678
00000001	fedcba98
00000002	13579abc
00000003	0216abcd
00000004	00ff00ff
00000005	00ff00ff
00000006	00ff00ff
00000007	00ff00ff
00000008	00ff00ff
00000009	00ff00ff
0000000a	00ff00ff
0000000b	00ff00ff
0000000c	00ff00ff
0000000d	00ff00ff
0000000e	00ff00ff
0000000f	00ff00ff

The cursor is positioned at 101.545 ns.

 vii. Async/Sync Set/Resettable D-Flip-Flop




## B. 합성(synthesis) 결과

Flow Summary	
<<Filter>>	
Flow Status	Successful - Tue Oct 18 15:33:21 2022
Quartus Prime Version	18.1.0 Build 625 09/12/2018 S.J Lite Edition
Revision Name	latch
Top-level Entity Name	_dlatch
Family	Cyclone V
Device	5CSXFC6D6F31C6
Timing Models	Final
Logic utilization (in ALMs)	2 / 41,910 (< 1 %)
Total registers	0
Total pins	4 / 499 (< 1 %)
Total virtual pins	0
Total block memory bits	0 / 5,662,720 (0 %)
Total DSP Blocks	0 / 112 (0 %)
Total HSSI RX PCSs	0 / 9 (0 %)
Total HSSI PMA RX Deserializers	0 / 9 (0 %)
Total HSSI TX PCSs	0 / 9 (0 %)
Total HSSI PMA TX Serializers	0 / 9 (0 %)
Total PLLs	0 / 15 (0 %)
Total DLLs	0 / 4 (0 %)


4개의 nand 그리고 1개의 inverter를 사용하여 구현하였다.

## ii. D-Flipflop

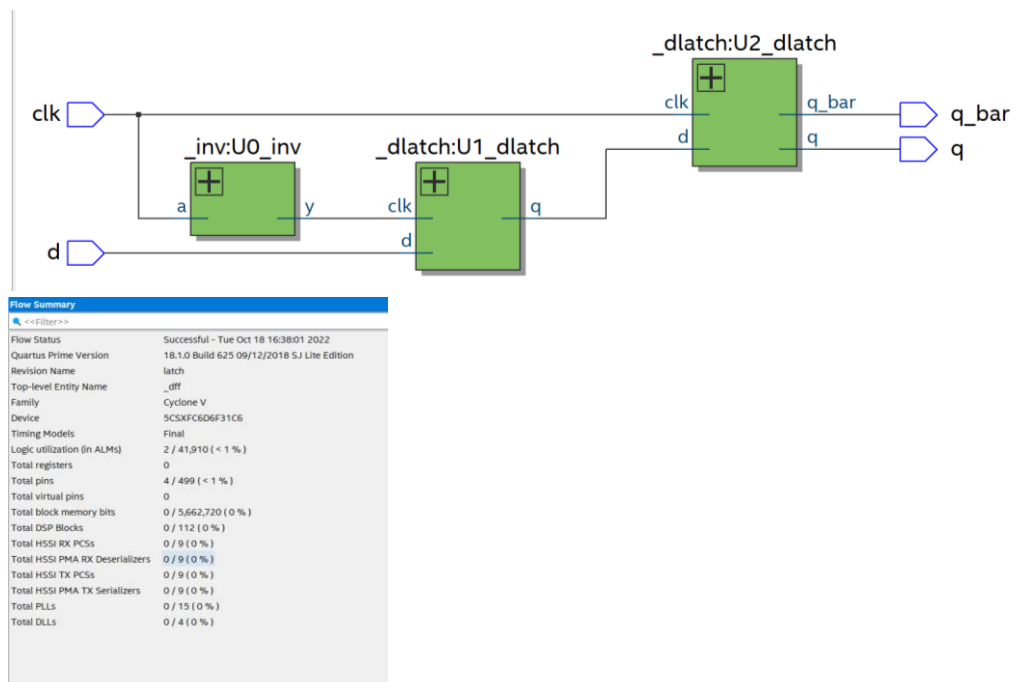

구현한 d-latch 2개와 inverter 1개를 이용해 구현했다.

## iii. Enabled D-Flip-Flop

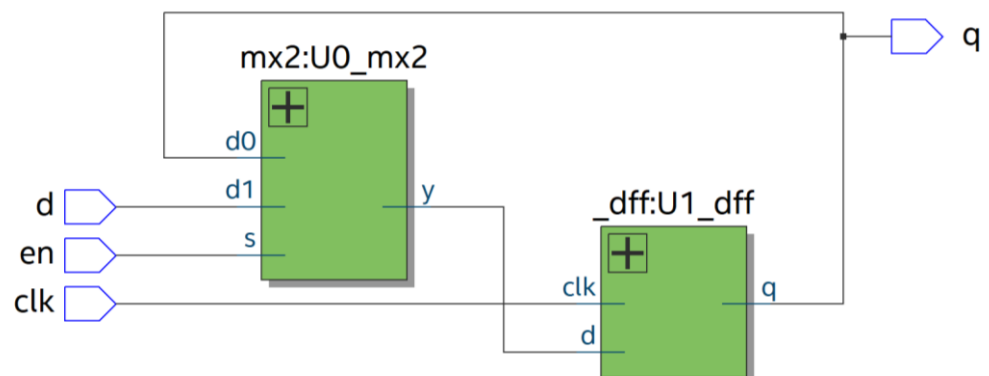




Flow Summary	
Flow Status	Successful - Tue Oct 18 16:50:38 2022
Quartus Prime Version	18.1.0 Build 625 09/12/2018 S.J Lite Edition
Revision Name	latch
Top-level Entity Name	_dff_en
Family	Cyclone V
Device	5CSXFC6D6F31C6
Timing Models	Final
Logic utilization (in ALMs)	2 / 41,910 (< 1 %)
Total registers	0
Total pins	4 / 499 (< 1 %)
Total virtual pins	0
Total block memory bits	0 / 5,662,720 (0 %)
Total DSP Blocks	0 / 112 (0 %)
Total HSSI RX PCSs	0 / 9 (0 %)
Total HSSI PMA RX Deserializers	0 / 9 (0 %)
Total HSSI TX PCSs	0 / 9 (0 %)
Total HSSI PMA TX Serializers	0 / 9 (0 %)
Total PLLs	0 / 15 (0 %)
Total DLLs	0 / 4 (0 %)

이전에 구현해본 2 to 1 MUX를 이용해 en 값에 따른 d값의 전달 유무를 정했다.


#### iv. Resettable D-Flip-Flop

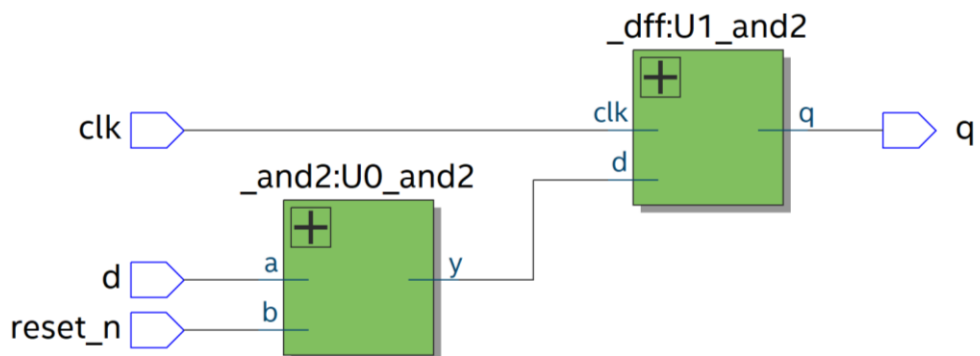

Flow Summary	
Flow Status	Successful - Tue Oct 18 17:03:02 2022
Quartus Prime Version	18.1.0 Build 625 09/12/2018 S.J Lite Edition
Revision Name	latch
Top-level Entity Name	_dff_r
Family	Cyclone V
Device	5CSXFC6D6F31C6
Timing Models	Final
Logic utilization (in ALMs)	2 / 41,910 (< 1 %)
Total registers	0
Total pins	4 / 499 (< 1 %)
Total virtual pins	0
Total block memory bits	0 / 5,662,720 (0 %)
Total DSP Blocks	0 / 112 (0 %)
Total HSSI RX PCSs	0 / 9 (0 %)
Total HSSI PMA RX Deserializers	0 / 9 (0 %)
Total HSSI TX PCSs	0 / 9 (0 %)
Total HSSI PMA TX Serializers	0 / 9 (0 %)
Total PLLs	0 / 15 (0 %)
Total DLLs	0 / 4 (0 %)

And gate를 이용하여 reset\_n이 0일 때 D의 값이 무조건 0이 되도록 하여 Reset 되도록 하였다.

 
#### v. Synchronous Set/Resettable D-Flip-Flop



Flow Summary	
Successful - Tue Oct 18 21:31:32 2022	
Quartus Prime Version	18.1.0 Build 625 09/12/2018 S.J Lite Edition
Revision Name	latch
Top-level Entity Name	_dff_rs
Family	Cyclone V
Device	5CSXFC6D6F31C6
Timing Models	Final
Logic utilization (in ALMs)	2 / 41,910 (< 1 %)
Total registers	0
Total pins	5 / 499 (1 %)
Total virtual pins	0
Total block memory bits	0 / 5,662,720 (0 %)
Total DSP Blocks	0 / 112 (0 %)
Total HSSI RX PCSs	0 / 9 (0 %)
Total HSSI PMA RX Deserializers	0 / 9 (0 %)
Total HSSI TX PCSs	0 / 9 (0 %)
Total HSSI PMA TX Serializers	0 / 9 (0 %)
Total PLLs	0 / 15 (0 %)
Total DLLs	0 / 4 (0 %)


inv, or, and gate를 이용하여 set\_n이 0이면 D에 무조건 1이 되도록하여 Set이 되고 reset\_n이 0이면 D가 0이 되도록 했다.

#### vi. 32bit Register

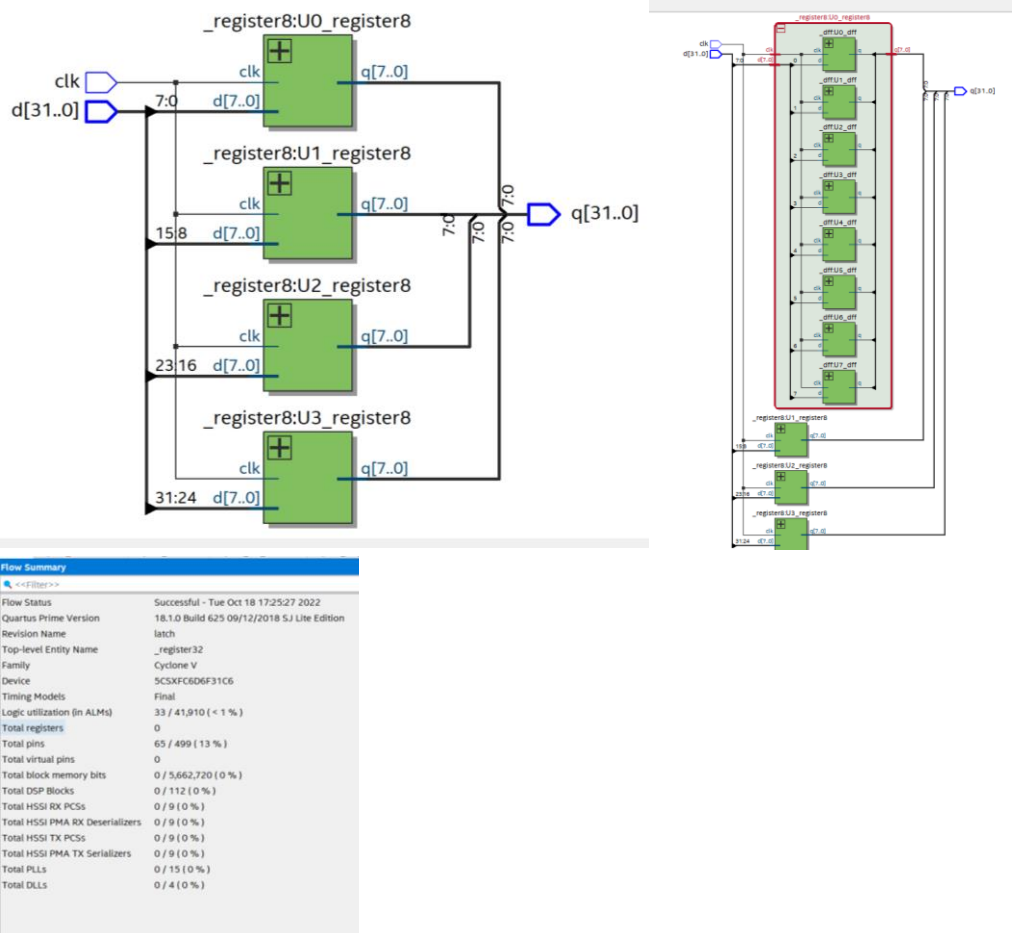

8개의 D-flipflop을 이용해 8bit register을 먼저 만들고 이 register을 4개를 사용해 32bit register을 구현하였다.
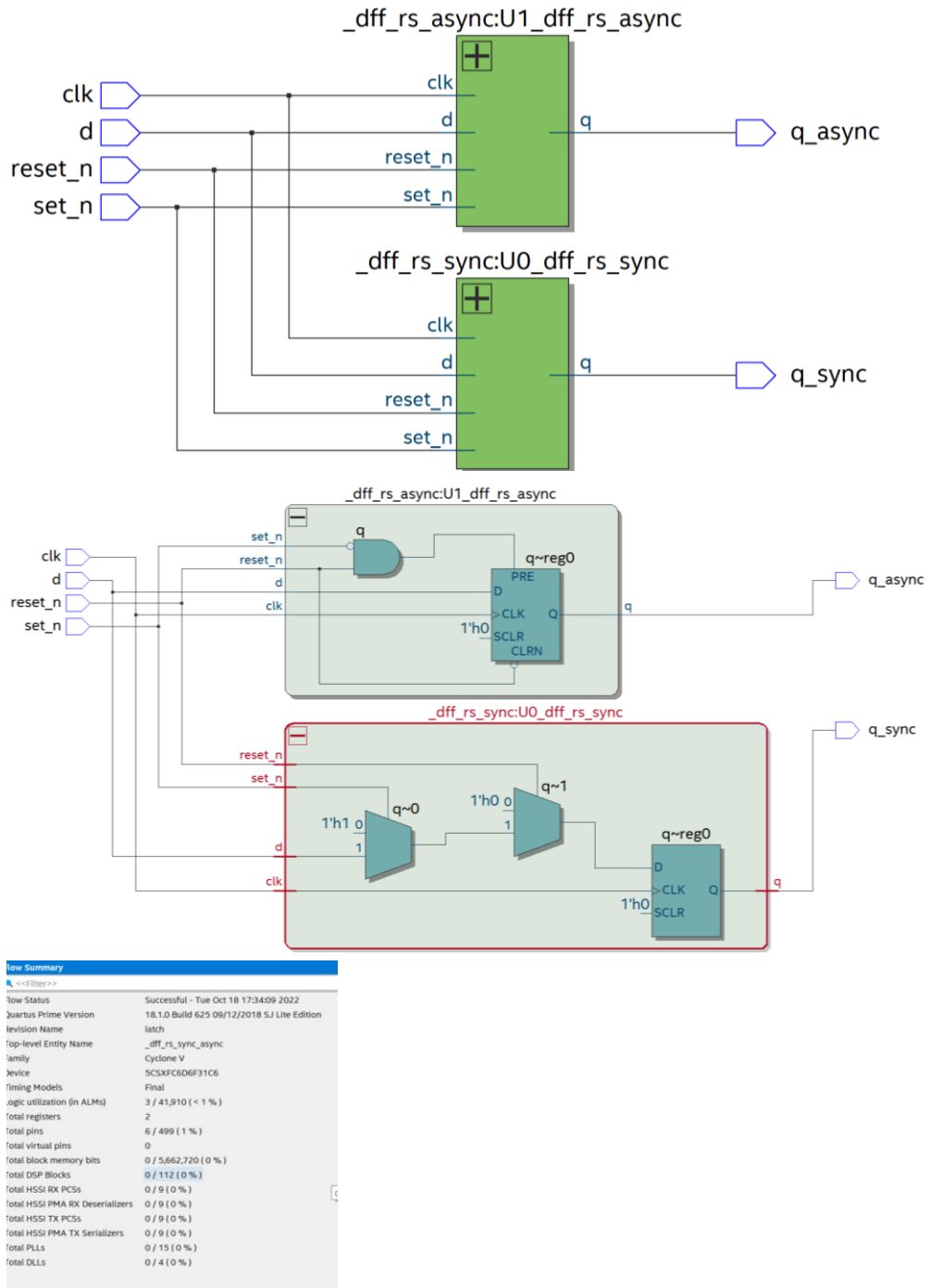
#### vii. Async/Sync Set/Resettable D-Flip-Flop



clk에 동기화 되어 Reset/set이 동작하도록 하며 Sync 반대로 누르면 동작하는 Async를 always 문을 통해 구현하다.

## 5. 고찰 및 결론

### A. 고찰

이번 실험에서 D-latch를 기반으로 flipflop의 다양한 종류를 구현하였으며, sync 그리고 Async set/resettable flipflop을 구현하였다. testbench를 7개를 구현해야 하고 이때까지

사용한 gate들을 다시 사용하여 구현을 완성하였다.

D-flip/flop을 synchronous reset and set과 asynchronous reset and set을 gate로 구현하는 것이 아닌 always문을 활용하여 각 posedge와 engedge에 반응하도록 하였으며 sync의 경우 posedge일 때 set/reset 동기화가 되며 0일 때 작동한다. 따라서 reset/set이 바뀌어도 다음 posedge일 때 넘어가는 것을 볼 수 있다. 그리고 async에서는 clk에 동기화되지 않으며 engedge일 때 d-flipflop의 preset과 clear를 통하여 바로 reset/set이 적용되는 것을 확인할 수 있다.

## B. 결론

이번 실험을 통해 clk에 따른 동기 그리고 비동기에 대한 개념을 익히고 이를 구현하는 것을 gate 단이 아닌 always를 통해 구현할 수 있었다. 동기 같은 경우 기존 회로의 입력단에서 MUX 등을 이용하여 조정하면 되고 clk에 의존하여 즉각적 반응을 이끌어 내기 힘들었다면 비동기는 입력단이 아닌 기존 회로의 설계를 수정하여 동기보다는 코딩이 복잡하지만 즉시 반응한다는 차이점이 있다.

마지막으로 d-flipflop을 32개를 사용하여 32bit register을 구현하고 clk가 rising edge 일 때만 D의 값을 Q로 반환하도록 만들었다.

## 6. 참고문헌

- 1) 공진흥 교수님/디지털논리회로1/광운대학교 컴퓨터정보공학부/2022
- 2) 공진흥 교수님/컴퓨터공학기초실험2/광운대학교 컴퓨터정보공학부/2022
- 3) 공영호 교수님/디지털논리회로2/광운대학교 컴퓨터정보공학부/2022